UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE SISTEMA DE CONTROLE

ENSAIO 05: REALIZAÇÃO E ANÁLISE POR ESPAÇOS DE ESTADOS

OBJETIVOS:

- 1. Entender conceitualmente mudança de bases.
- 2. Compreender os efeitos de condições iniciais sobre autovetores
- 3. Compreender a utilização modelos externos e modelos internos
- 4. Compreender descrição matemática e modelos físicos

Formulação do Problema: A saída do circuito é a tensão sobre R_2 . Considerando como estados $x_1 = i_{L1}$ $x_2 = i_{I2}$ $x_3 = V_c$, o modelo dinâmico do circuito é dado por;

Considere: $R_1 = 2 \Omega$ $R_2 = 4 \Omega$ $L_1 = 0.5 H$ $L_2 = 1 H$ C = 3/8 F.

- 1^a) Faça uma realização no simulink e simule para uma entrada degrau unitário.
- a) Apresente gráficos dos estados e da saída.
- b) Plot a corrente em C_1 e a tensão em L_1 . Obtenha estes valores em função dos estados. Quais os valores em regime permanente?,
- c) Faça uma transformação de base. Considere como nova base $\overline{x}_1 = 4x_2$ $\overline{x}_2 = -16x_2 + 4x_3$ $\overline{x}_3 = \frac{32}{3}x_1 + \frac{160}{3}x_2 16x_3$

Realize o circuito no simulink sob a base nova. Apresente os gráficos de estados e saídas. Compare com os obtidos em a. Que informação pode ser retirada nesta nova representação?

- d) Determine autovalores e autovetores do sistema. Use a função eig do matlab com a seguinte sintaxe [Q A1]=eig(A). Faça uma transformação de similaridade para desacoplar o sistema. É possível realizar o modelo desacoplado, no simulink? E usando somente integradores, amplificadores e somadores? Justifique?
- e) Faça uma mudança de base usando a seguinte matriz de transformação de base $Q = [\text{Re}(V_1) \ \text{Im}(V_1) \ V_3]$. Onde V_1 é um autovetor complexo e V_3 é o autovetor real de A . Que informações ficam explicitas nesta nova base? Use as funções ss0

- para definir a planta e ss2ss() para mudar de base.no matlab. Plot o estado e as saídas. Compare com os valores obtidos em \mathbf{a} e \mathbf{c}
- f) A partir da nova base, plot a corrente em C_1 e tensão em L_1 . Quais os valores em regime permanente? Compare com os obtidos em b.
- g) Determine a função de transferência nas três bases em questão (original, desacoplada, desacoplada por blocos). Use as funções de conversão de modelos ss2tf() ou de moldagem tf() aplicadas nas representações de estados.
- h) Simule a função de transferência no simulink ?, plot a saída e compare com valores anteriores. Obtenha os valores da corrente em C_1 e da tensão em L_1 em função da entrada e saídas do sistema.
- i) Qual a conclusão sobre as respostas obtidas nos itens acima? Justifique.
- 2ª) Faça uma realização de estados no simulink para o sistema mostrando o gráfico x1 versus x2. (bloco XY Graph do simulink)

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -4 & 2 & -1 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x(t)$$
$$y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x(t)$$

- a) Simule para uma condição inicial x(0)=[4;-5;1]'. Plot os estados no gráfico x1x2, x2x3 e x1x3. Use o bloco graph xy disponível em sinks no simulink.
- b) Simule para uma condição inicial x(0)=[4; 6; 0]'.. Plot os estados no gráfico x1x2, x2x3 e x1x3
- c) Simule para uma condição inicial x(0)=[3; 4; -1]'.. Plot os estados no gráfico x1x2, x2x3 e x1x3
- d) Veja os mesmos gráficos transformando-os para uma base de autovetores. Comente sobre as respostas apresentadas